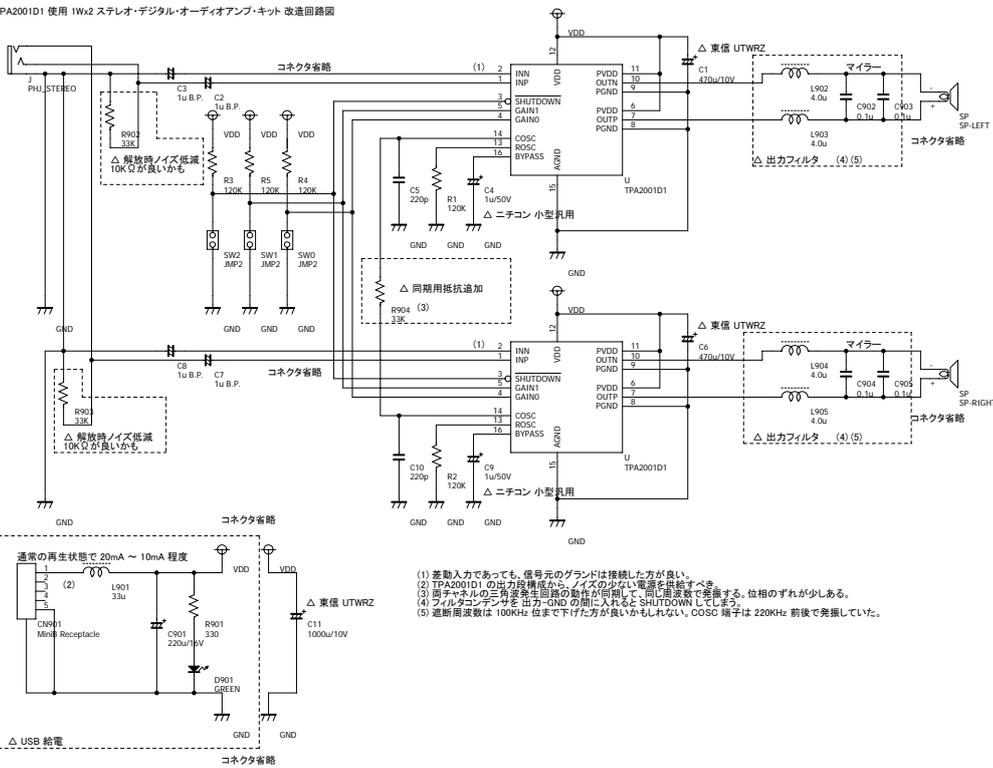


秋月 TPA2001D1 使用 1Wx2 ステレオ・デジタル・オーディオアンプ・キット 改造回路図



- (1) 差動入力であっても、信号元のグラウンドは接続した方がよい。
- (2) TPA2001D1 の出力段構成から、ノイズの少ない電源を供給すべき。
- (3) 両チャンネルの二角波発生回路の動作が同期して、同じ周波数で発振する。位相のずれが少しある。
- (4) フィルタコンデンサを出力-GND の間に入れると SHUTDOWN してしまう。
- (5) 遮断周波数は 100kHz 位まで下げた方が良くもされない。COSC 端子は 220kHz 前後で発振していた。

2009.7.21 LEFT, RIGHT が間違っていたので入れ替え

秋月 TPA2001D1 使用 1Wx2 ステレオ・デジタル・オーディオアンプ・キット 改造回路図  
Rev. 0.8.1  
2009.7.21 FTechWorks.